بسمه تعالى

تکلیف شماره ۱۰ درس ریزپردازنده ۱

I/Oها و وقفه

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- ۱) فرق اساسی لچ و بافر چیست؟ در چه صورت می توان یک لچ را به عنوان پورت ورودی و یک بافر را به عنوان پورت خروجی استفاده کرد؟
 - ۲) پارامترهای زمانی مهم لچ، بافر، دیکودر و انکودر کدامند؟
 - ۳) تفاوتهای روش سرکشی و روش مبتنی بر وقفه در ارتباط بین وسایل جانبی و یک پردازنده کدامند؟
 - ۴) در عمل چه راههایی برای رعایت اولویت گذاری وسایل متقاضی وقفه مورد استفاده قرار می گیرد؟
 - ۵) آیا اولویت دهی به تقاضای سرویس وسایل جانبی در روش سرکشی قابل انجام است؟
- ۶) در صورت استفاده از میکروکنترلر ATMega16 چه اطلاعات مهمی از برنامه اصلی میبایست در بدو ورود به روتین وقفه حفظ
 و در هنگام خروج از آن بازیابی شود؟ ذخیره و بازیابی در کجا صورت می گیرد؟
 - ۷) اقدامات زیر را انجام دهید:

ATMegal6 الف $^{\circ}$ درگاه ورودی (بافر 74LS244) و $^{\circ}$ خروجی هشت بیتی (لچ 82C82) به نحو مناسب به میکروکنترلر 74LS244) و متصل نمایید و دیکودینگ مورد نیاز برای فعال سازی هر دو را ارائه نمائید. از پورت A برای نقل و انتقال داده بین میکروکنترلر و درگاههای ورودی و خروجی و از یک دیکورد $^{\circ}$ به $^{\circ}$ متصل به پورت B برای فعال سازی این درگاهها استفاده نمائید.

ب- درگاههای ورودی را به ۸ کلید که هر کلید می تواند در وضعیت باز یا بسته قرار گیرد و درگاههای خروجی را هر کدام به یک پرینتر متصل نمائید. برنامه دریافت داده از درگاههای متصل به کلیدها و نیز برنامه نوشتن داده در درگاههای متصل به پرینترها را بنویسید (داده هر کیبورد با ۸ کلید به یکی از پرینترها ارسال می گردد). برنامه را به گونهای بنویسید که زمانبندی مناسب در خواندن از درگاه ورودی و نوشتن در درگاه خروجی مراعات گردد.

ج- چنانچه با بسته یا باز شدن یکی از کلیدها یک وقفه به میکروکنترلر اعمال شود، و پرینترها هم هر وقت آمادگی چاپ داده جدید داشتند یک وقفه بدهند (خروجی وقفه high)، مدار لازم برای اعمال وقفهها به ورودی وقفه INTO و تشخیص اینکه کدام وسیله (مجموعه کلیدها یا پرینترها) وقفه داده است را ارائه کنید. فرض کنید پایه ورودی وقفه INTO در حالت حساس به سطح پایین تنظیم شده است.

د- برنامه روتین وقفه INT0 برای مدیریت وقفهها و سرویس دادن به مجموعه کلیدها (دریافت وضعیت کلیدها) و پرینترها (دادن وضعیت کلیدها برای چاپ) را بنویسید. فرض کنید وقفههای مجموعه کلیدها به ترتیب دارای اولویت بیشتری نسبت به وقفه پرینترها دارند.